# 電子產品世界

## EEPW

ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD FOR ENGINEERING MANAGERS & DESIGNERS

设计应用 设计思路

责任编辑: 韩汝水

### 4W LED驱动器高效率驱动LCD显示器 和其它应用

4W LED Driver Efficiently Drivers LCD Displays and other Applications

■ Keith Szolusha 凌力尔特公司

摘要: 描述满足小型、简单和高效率LED驱动器需求的LT3519及其应用。

关键词: LED驱动器; 高效率; LT3519

DOI: 10.3969/j.issn.1005-5517.2010.09.012

引言

随着中功率 (1W 至 4W) LED 串应用数量的增加,对紧凑型、高效率、高性能 LED 驱动器的需求也增加了。LT3519 LED 驱动器满足多种应用的需求,包括 LCD 显示器、汽车和航空电子应用、建筑和工业照明、便携式投影和扫描仪等。其 16 引脚 MSOP 封装中含有准确的 LED电流调节、用于亮度控制的 PWM 和模拟调光、以及具故障检测的开路保护,该器件还具有小尺寸和高效率的特点。

## 易于布局:集成的电源开关、补偿组件和肖特基二极管

400kHz LT3519 LED 驱动器具有一个集成的 750mA、45V 峰值电源

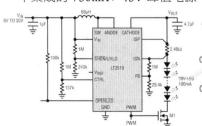


图 1 4W 升压型 LED 驱动器在 12V<sub>IN</sub> 时具 89% 的效率

开关、集成的补偿组件和一个集成的低泄漏肖特基二极管,从而使设计非常简单和小巧。尽管集成度这么高,该器件仍然能用于多种拓扑,包括升压、SEPIC、降压模式或降压-升压模式。为了最大限度地提高通用性,肖特基二极管的阳极 (ANODE) 和内部电源开关的发射极 (SW) 引脚单独引出,以便 SEPIC 耦合电容器可以插入两者之间。

选择内部补偿组件以在上述所 有拓扑中匹配 2.2μF 至 4.7μF 的输出 电容器。集成的补偿网络结合电流模 式控制,产生了快速和稳定的瞬态响 应。

该器件还包括 /OPENLED 检测和故障报告功能。在某个 LED 串出现开路的场合,一个简单的电阻分压器

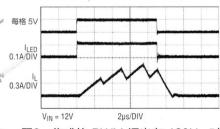


图2 集成的 PWM 调光在 120Hz 时实现 1000:1 调光

负责设定过压保护输出电压;而且在 故障期间,确定集电极/OPENLED 输。 出引脚开路只需一个小的上拉电阻器 便可实现。

#### 4W升压型LED驱动器

图 1 中简单的升压型 LED 驱动器在汽车输入电压范围内以 100mA 电流驱动高达 38V 的 LED。对于汽车、航空电子和工业解决方案来说,400kHz 开关频率是常见的。该驱动器结合了高效率、小尺寸电感器和电容器以及高的 PWM 调光能力,同时避开了AM 广播频段的频率。具有约 750mA 额定饱和电流的小型电感器、几个陶瓷电容器和若干纤巧的电阻器就是完成设计所需的全部组件。如图 2 所示,利用集成的 LT3519 PWM 调光架构和极低泄漏的集成肖特基二极管,纤巧的 PWM 调光 MOSFET 可用来在120Hz 时提供超过 1000:1 的 PWM 调光。

120Hz 时 1000:1 的调光比对于一个 400kHz 的开关稳压器来说是极高的。通过选择更高频率的驱动器,还可以提高调光比,因为一般而言,更高的开关频率对应更高的 PWM 调光比。在这种情况下,避开 AM 频段意味着跳至 2MHz,这到头来降低了最大占空比和效 **下转47** 



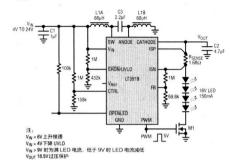


图3 具有短路保护的 SEPIC LED 驱动器

率。LT3519 的 400kHz 开关频率做到了 2MHz 转换器无法做到的事情: LT3519 为在  $38V_{LED}$  时以低至  $6V_{IN}$  工作提供高占空比,以及在  $12V_{IN}$  时提供高达 89% 的效率。如果不需要PWM 调光,那么 MOSFET M1 可以去掉,可用模拟调光 (CTRL) 引脚

来调节稳定的 LED 电流,使其低于 100mA,以实现简单的亮度控制。

#### 2.4W SEPIC LED 驱动器

当 LED 串的电压在输入轨电压范 围之内时、需要 SEPIC 拓扑。SEPIC 产生高的 PWM 调光比,而且还提供 短路保护。图 3 所示的 SEPIC 在 4V 至 24V 的输入范围内以 150mA 的电流 驱动 16V LED。因为集成的箝位二极 管的阳极 (ANODE) 是通过一个独立 于 NPN 电源开关发射极 (SW) 的引脚 引出的, 所以耦合电容器非常容易插 入两者之间。SW 引脚经受的最高电 压略高于输入电压与输出电压之和, 因此 45V/750mA 的集成电源开关很 好地满足了这些规格要求。

#### 结论

400kHz LT3519 是一个 4W LED 驱动器,集成了多种所需组件,包括一个 45V/750mA 电源开关、一个低泄漏肖特基二极管和补偿组件。该器件还具有 PWM 调光、过压保护和 / OPENLED 故障检测,从而成为一个小型、简单和高效率的解决方案,适合汽车、航空电子、工业和其它 LED 驱动器应用。

#### 参考文献:

[1]LT3519 datasheet. LED Driver with Integrated Schottky Diode[R/OL].http://www.linear.com.cn/pc/productDetail.jsp?navld=H0,C1,C1003,C1094,C1769,P89155

[2]Keith S. 4W LED Driver Includes Power Switch, Compensation Components and Schottky in 16-Pin MSOP[J].2009.9

[3]Jeff G.省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器[J].电子产品世界, 2010(3):22-24

[4]Gruetter J.Going"Green" with LEDs Requires High Performance LED Driver [R/OL]. http://www.arrowasia.com. hk/public/NEWS/TIME/? d1=1 & aid=231 & code=AS & sid=8 [5]LT3476 Datasheet. Linear